



Integrierte Schaltungen Teil 4  
 Versuchsaufbau Verarbeitung und Ausgabe  
 Erstellt von Arndt Braier

Sheet: /  
 File: IC\_Aufbau\_04\_Rechnen-Ausgabe\_74HC283-74HC4511.sch

**Title: Aufbau 4 – Rechnen und Ausgabe mit 74HC283 & 74HC4511**

Size: A4 | Date: 2019-03-11

Rev: a

KiCad E.D.A. kicad (5.0.2)-1

Id: 1/1