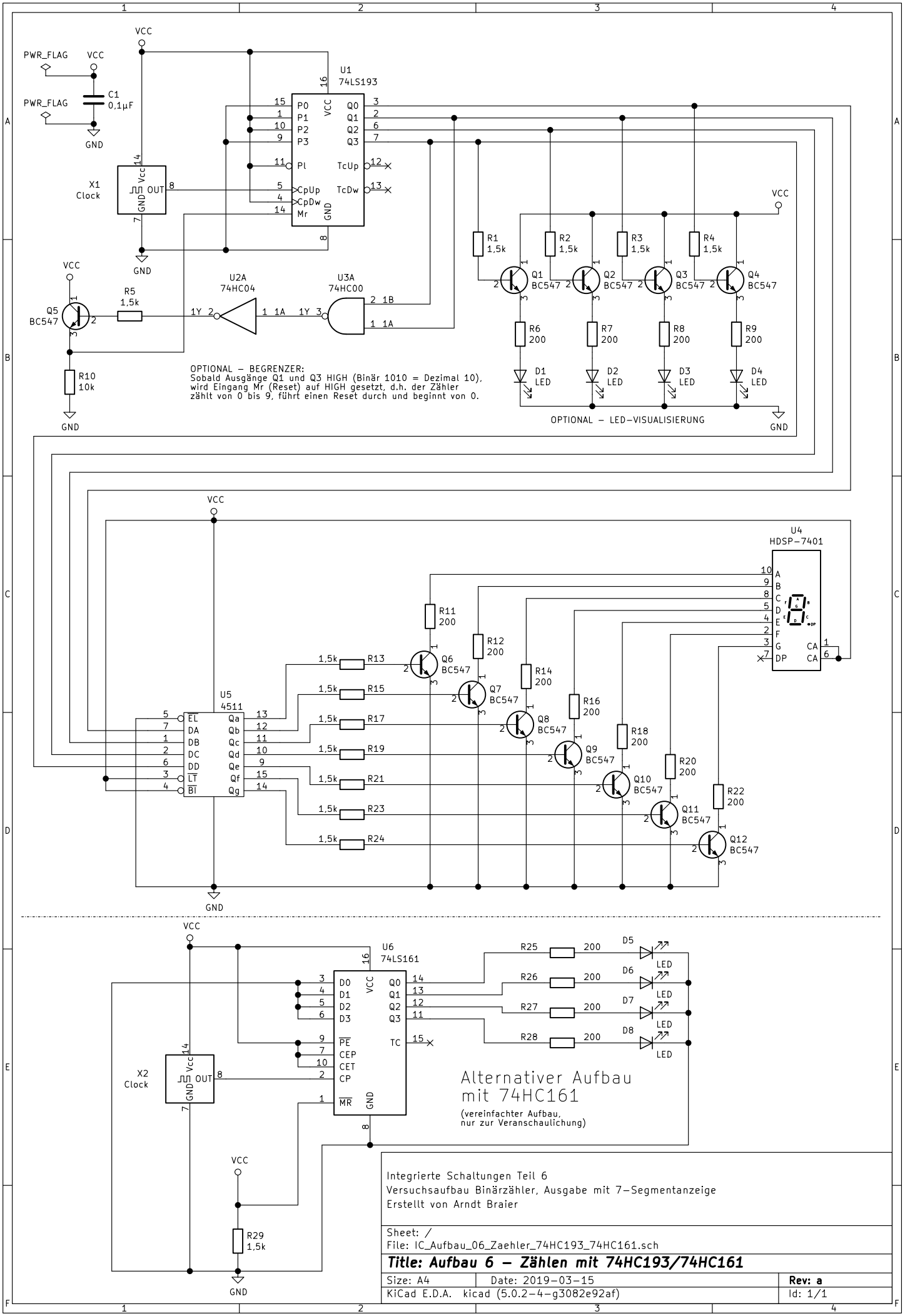

Integrierte Schaltungen Teil 6
Versuchsaufbau Binärzähler, Ausgabe mit 7-Segmentanzeige
Erstellt von Arndt Braier

Sheet: /
File: IC_Aufbau_06_Zaehler_74HC193_74HC161.sch

Title: Aufbau 6 – Zählen mit 74HC193/74HC161

Size: A4	Date: 2019-03-15	Rev: a
KiCad E.D.A. kicad (5.0.2-4-g3082e92af)		Id: 1/1